

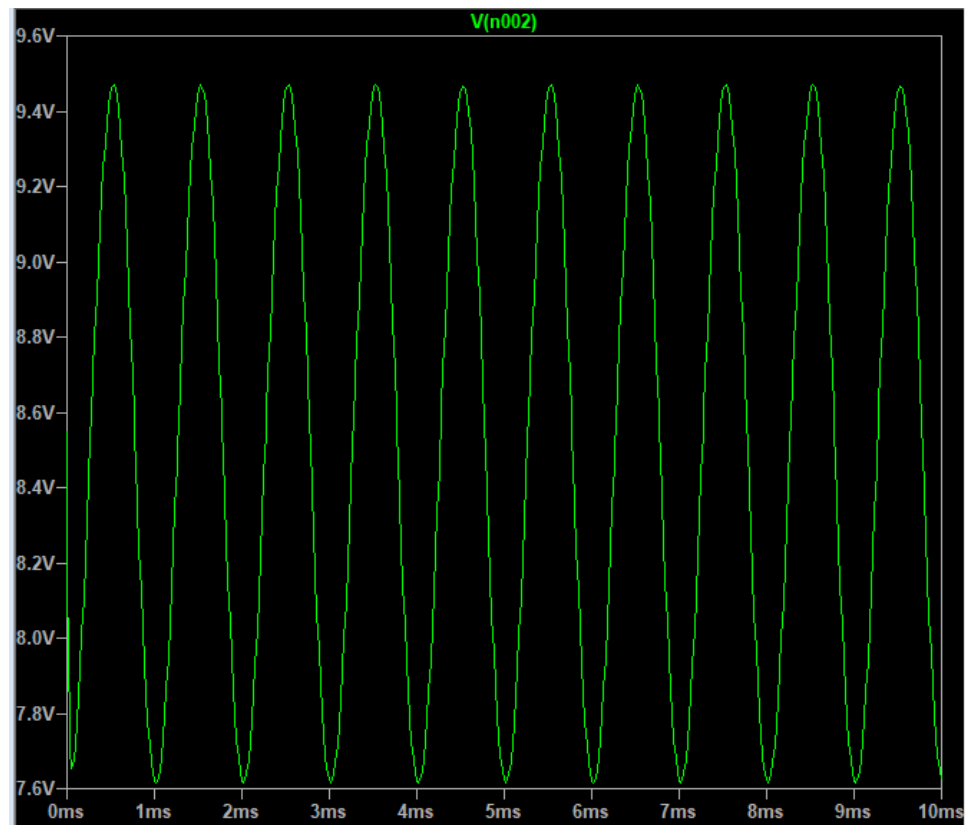


Tarea DASE

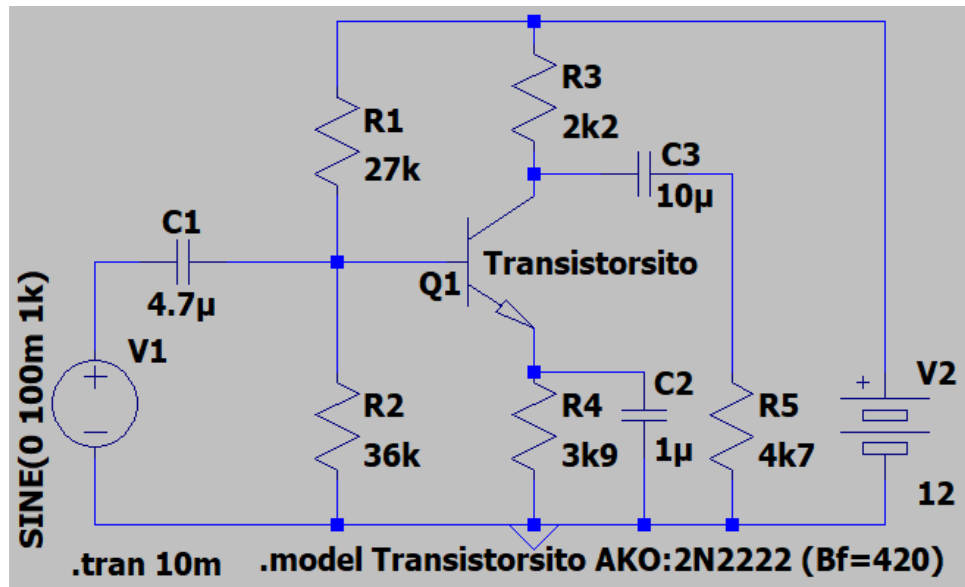
1. Simular respuesta en frecuencia de un amplificador



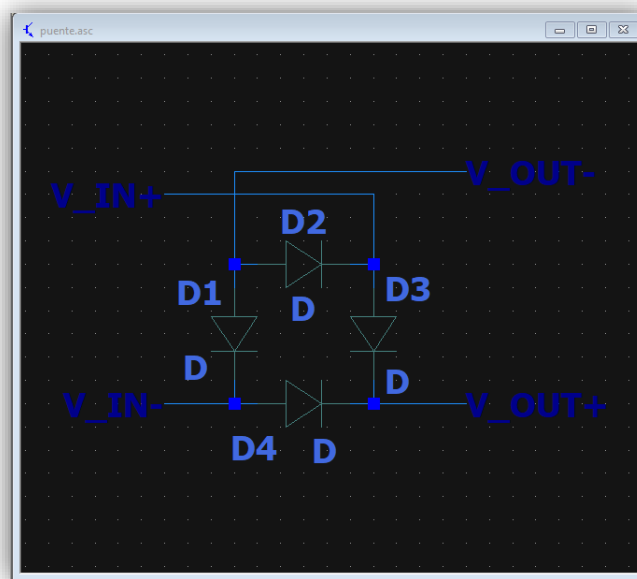
2. Armar un componente (puente de diodos)



Esquemático del puente

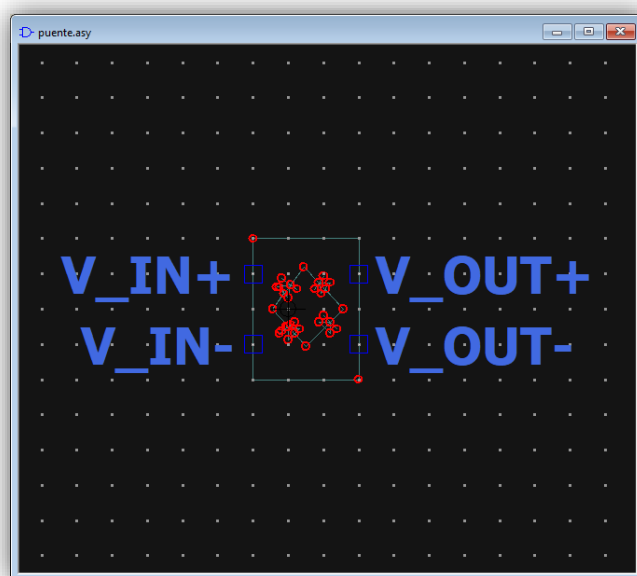

Símbolo del puente

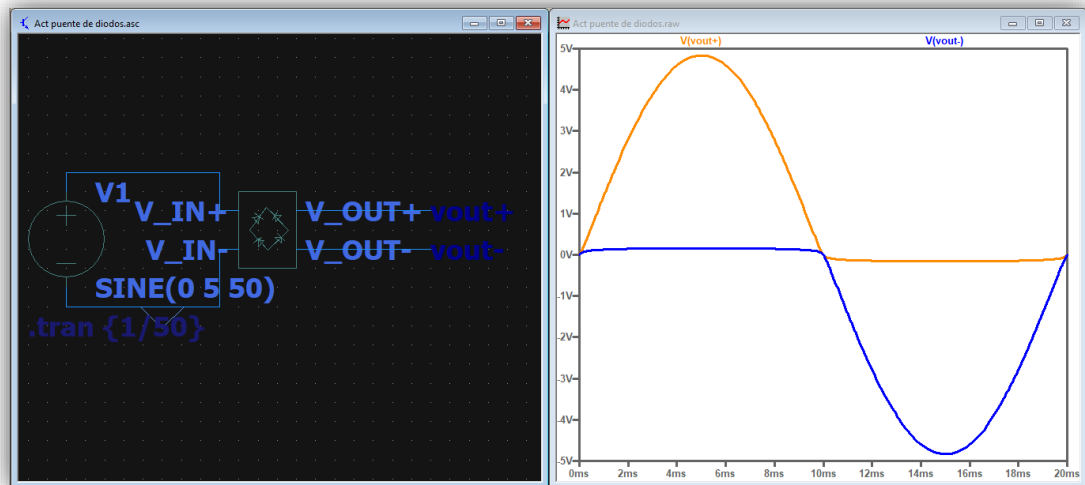

Circuito de prueba

3. Simular modelo con parámetros híbridos

